


CODTECH TASK 1

8 bit adder

Code

```
module adder8bit (  
    input [7:0] a,  
    input [7:0] b,  
    input cin  
    output reg [7:0] sum,  
    output reg cout  
);  
always@(a,b,cin)  
    (cout,sum)=a+b+cin  
  
Endmodule
```

Simulation result

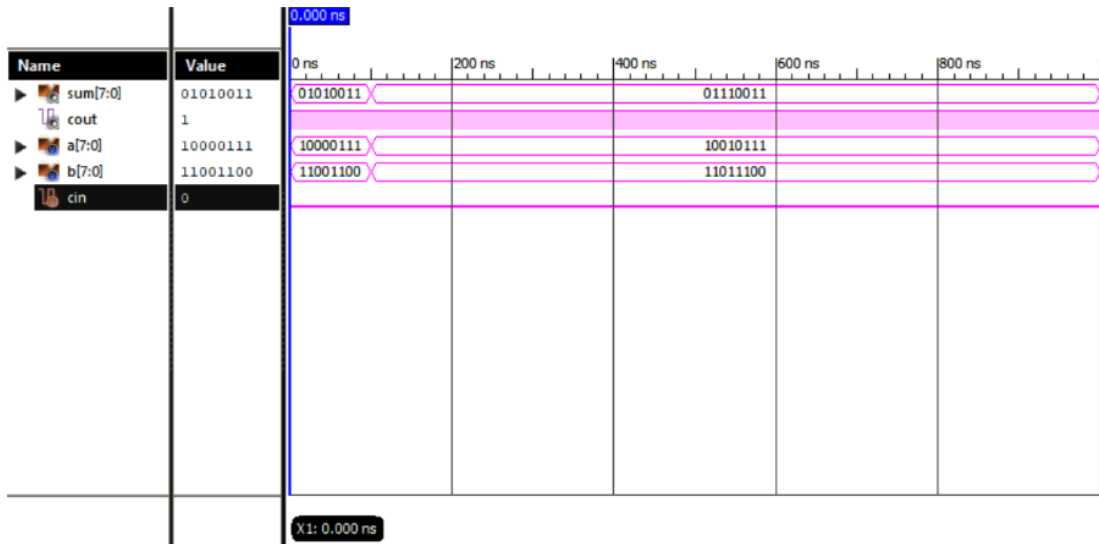

Basic logic gates:

```
module allgates(A, B, not1, or2, and3, nor4, nand5, xor6, xnor7);  
    input A;  
    input B;  
    output not1;  
    output or2;  
    output and3;  
    output nor4;  
    output nand5;  
    output xor6;  
    output xnor7;  
  
    reg not1;  
    reg or2;  
    reg and3;  
    reg nor4;  
    reg nand5;  
    reg xor6;  
    reg xnor7;  
  
    always@(A or B)  
    begin  
        not1 = ~ A;  
        or2 = A | B;  
        and3 = A & B;  
        nor4 = ~ (A | B);  
        nand5 = ~ (A & B);  
        xor6 = (A ^ B);  
        xnor7 = ~ (A ^ B);  
    end  
  
endmodule
```

8*1 mux:

```
module mux(d, sel, z);  
    input [8:0] d;  
    input [2:0] sel;  
    output z;  
  
    reg z ;  
    always @( d or sel)  
    begin  
        case(sel)  
            3'b000 : z=d[0];  
            3'b001 : z=d[1];  
            3'b010 : z=d[2];  
            3'b011 : z=d[3];  
            3'b100 : z=d[4];  
            3'b101 : z=d[5];  
            3'b110 : z=d[6];  
            3'b111 : z=d[7];  
        endcase  
    end  
endmodule
```